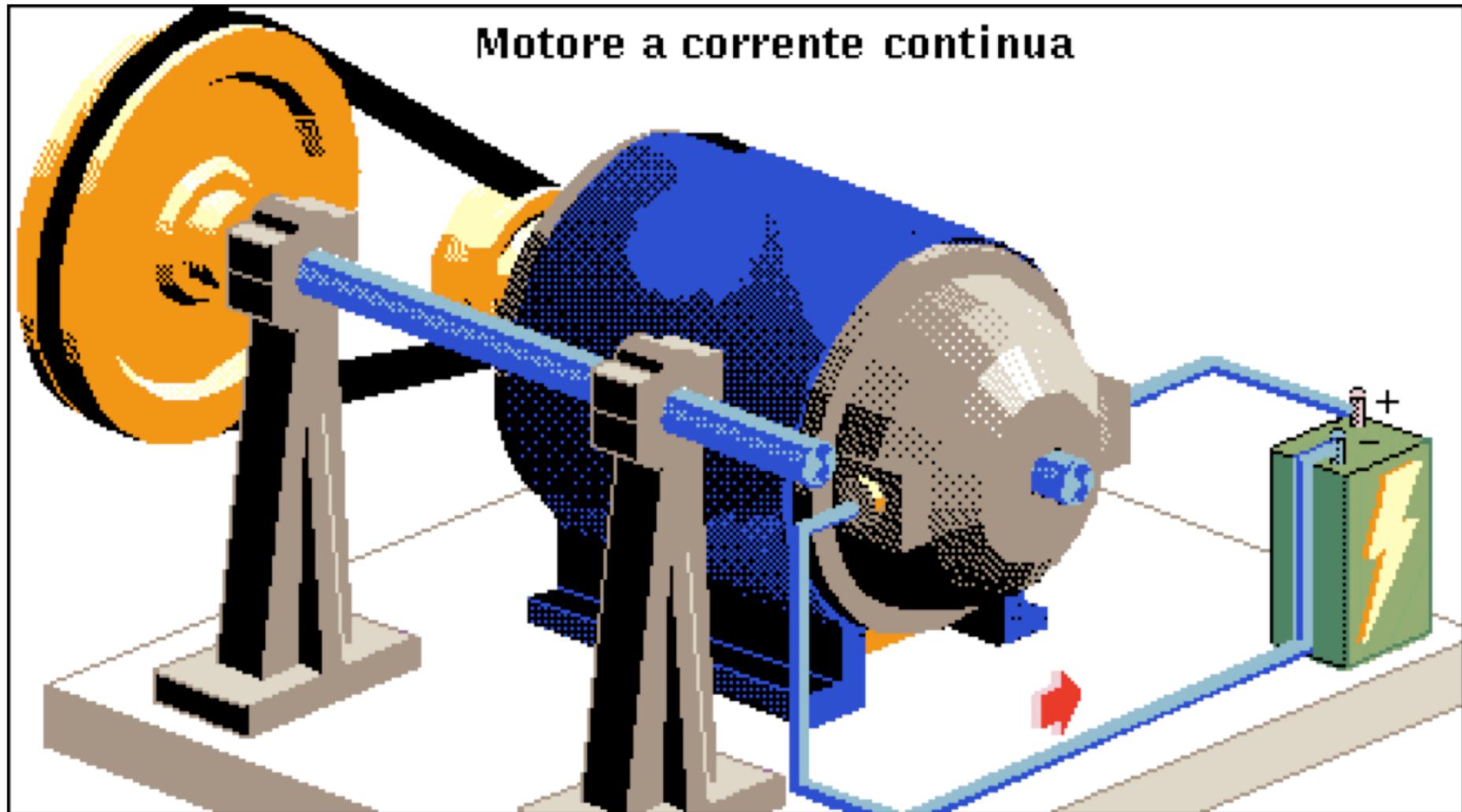


---


# Motore in Corrente Continua

# motore, alimentatore e carico




# statore e rotore (circuito di armatura)

---

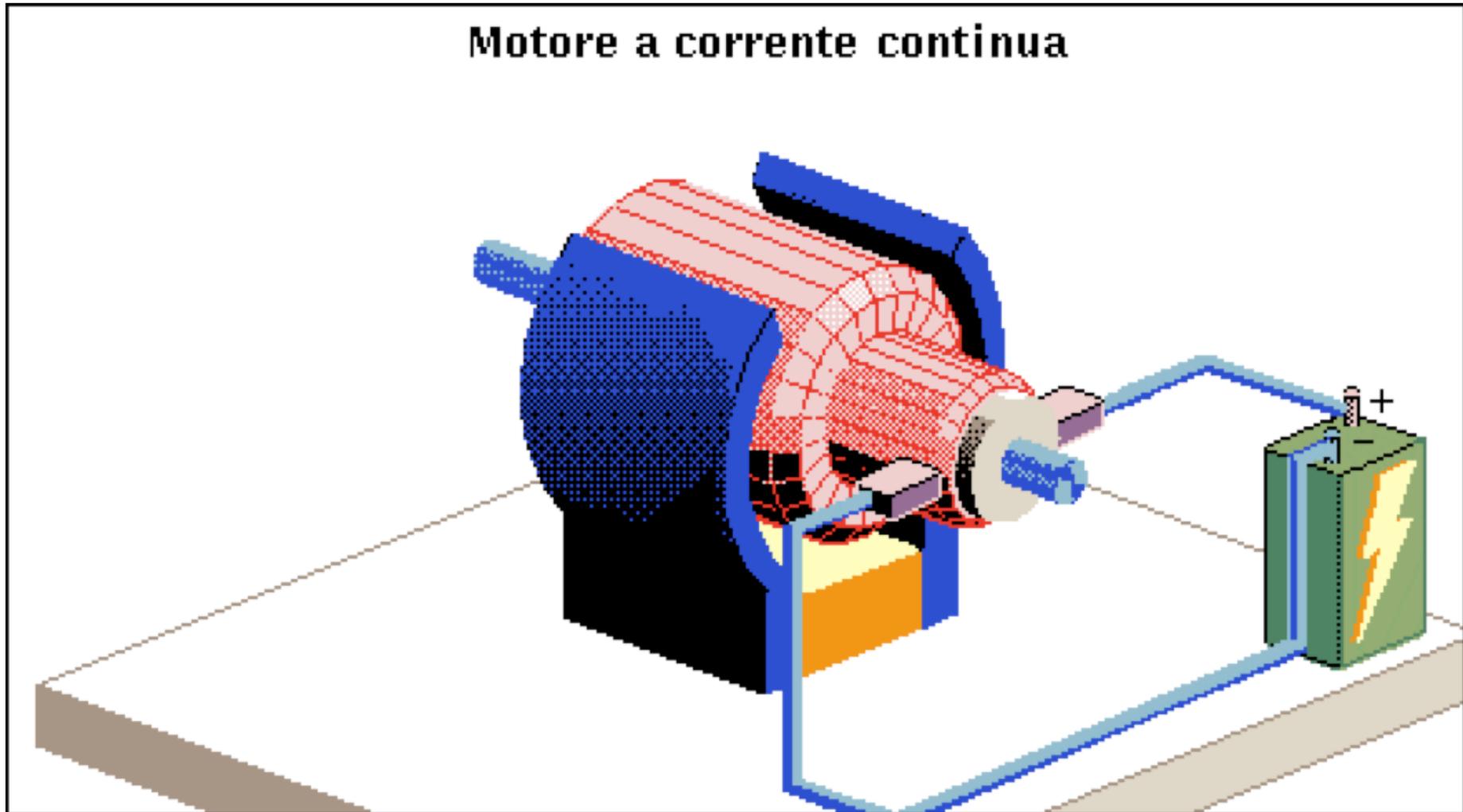


# una spira dell'avvolgimento rotorico

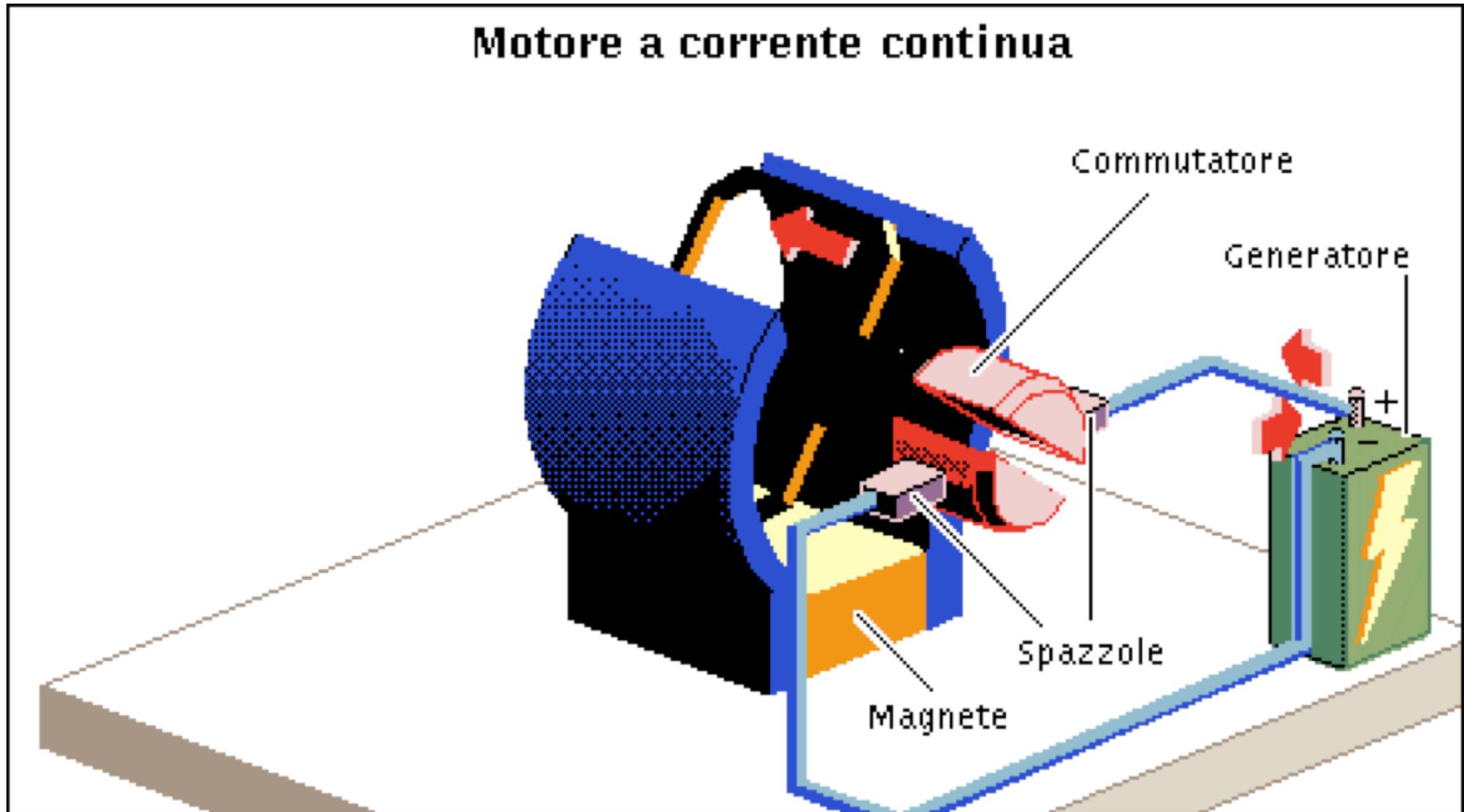


- 
- quando la corrente elettrica attraversa una spira immersa in un campo magnetico la forza magnetica produce una coppia che muove il rotore
  - la corrente elettrica viene fornita attraverso il commutatore
  - la forza magnetica agisce perpendicolarmente alla spira ed al campo magnetico
  - il campo magnetico può essere generato da magneti permanenti (campo costante)


# coppia indotta (una sola spira)

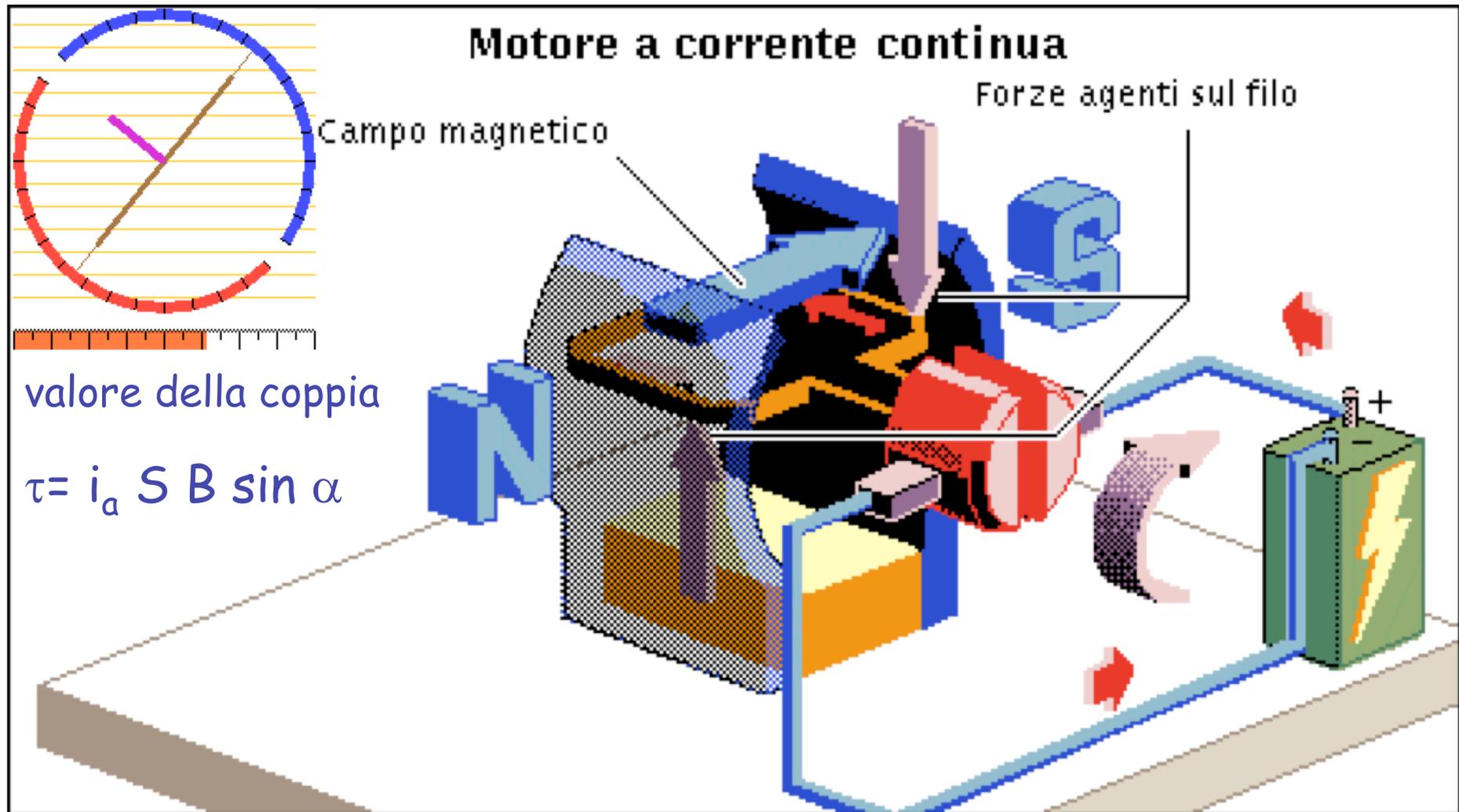


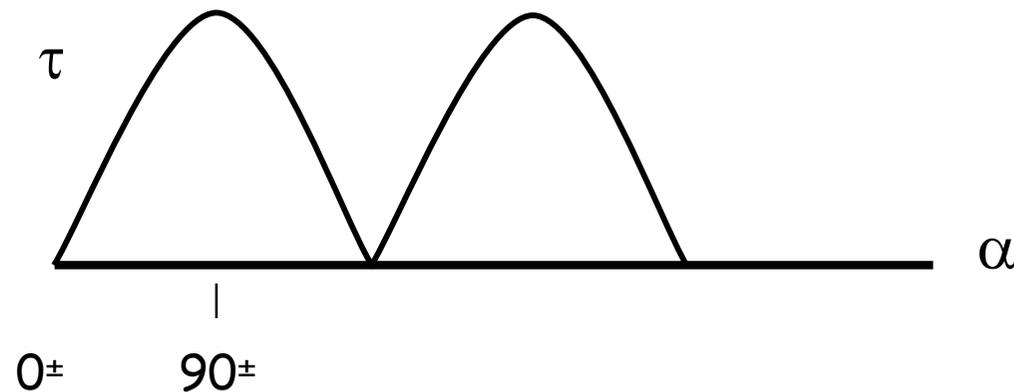
- 
- il commutatore inverte la corrente ad ogni mezzo giro per mantenere costante il verso di rotazione



# motore con più spire

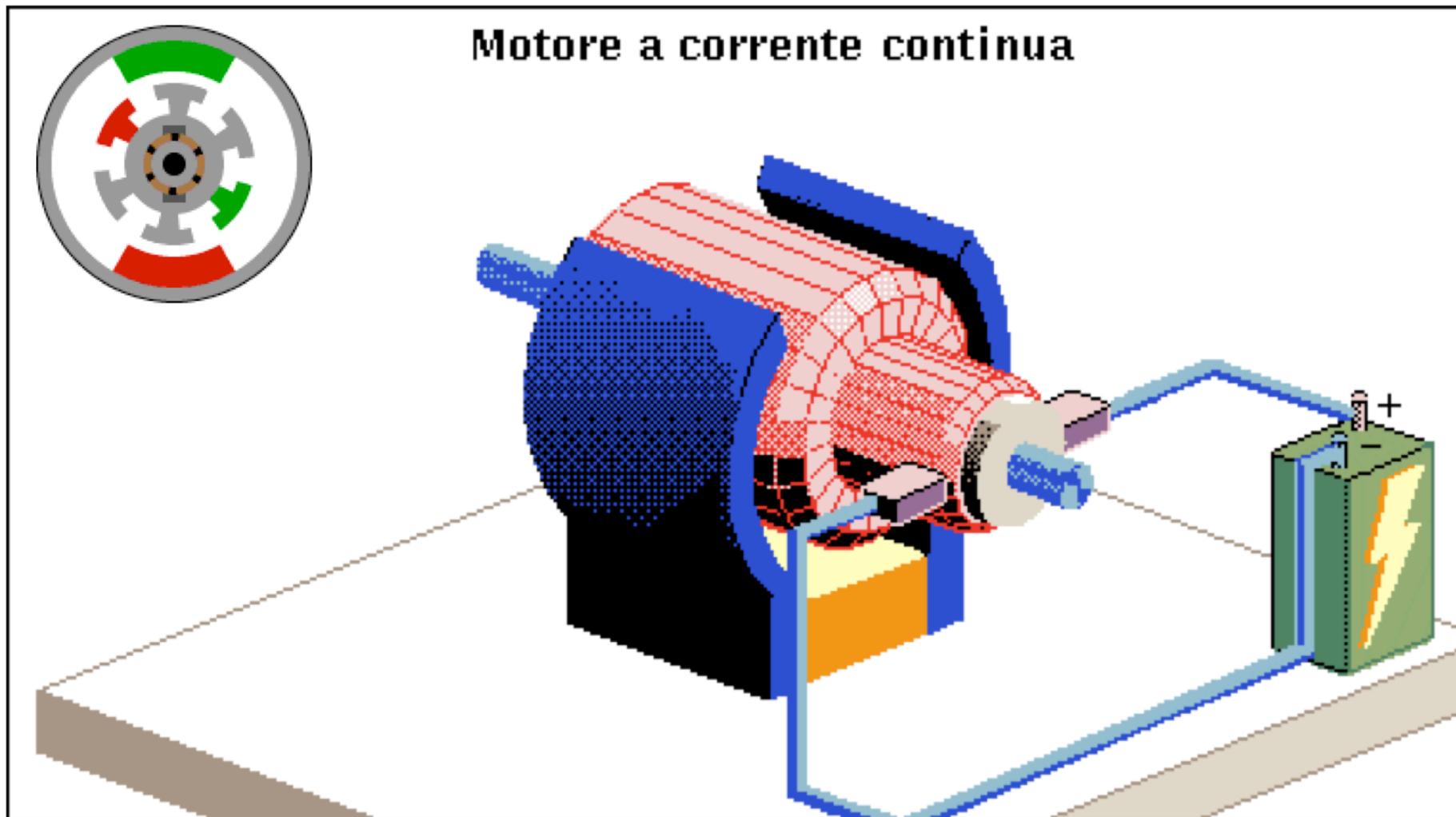

# modello

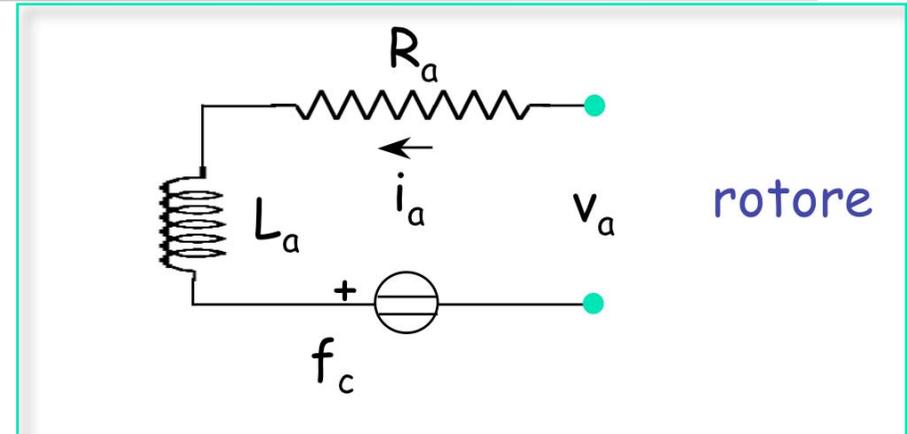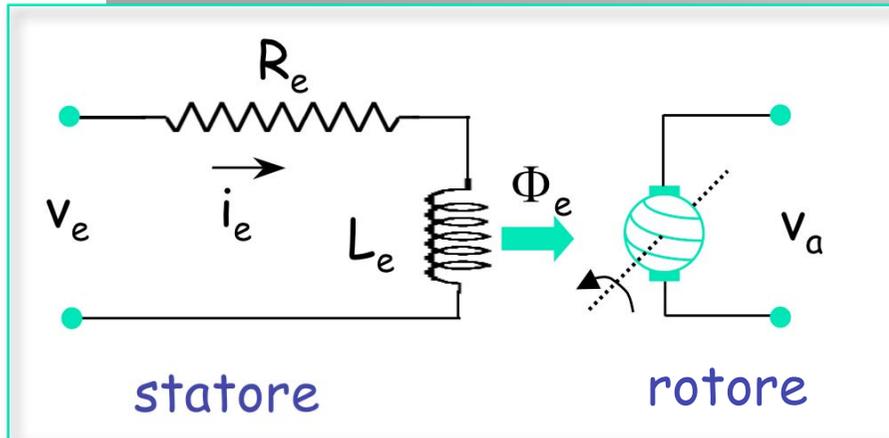

$$\begin{cases} \Phi_e = k_e i_e \\ f_c = \Phi_e k_c \omega \\ \tau_m = \Phi_e k_a i_a \end{cases}$$

flusso magnetico generato dallo statore

forza controlettromotrice dovuta alla rotazione

momento meccanico o coppia elettromagnetica

$$\begin{cases} v_e = R_e i_e + L_e \frac{di_e}{dt} \\ v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + f_c \end{cases}$$

---

se si impiegano magneti permanenti o  $i_e$  costante

$\rightarrow \Phi_e$  è costante  $\rightarrow K_e = k_e i_e k_c, K_t = k_e i_e k_a \rightarrow f_c = K_e \omega, \tau_m = K_t i_a$


$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + K_e \omega$$

trasformando



$$I_a(s) = \frac{1}{R_a + sL_a} (V_a(s) - K_e \Omega(s))$$

$$\tau_m(s) = K_t I_a(s)$$



# controllo in corrente

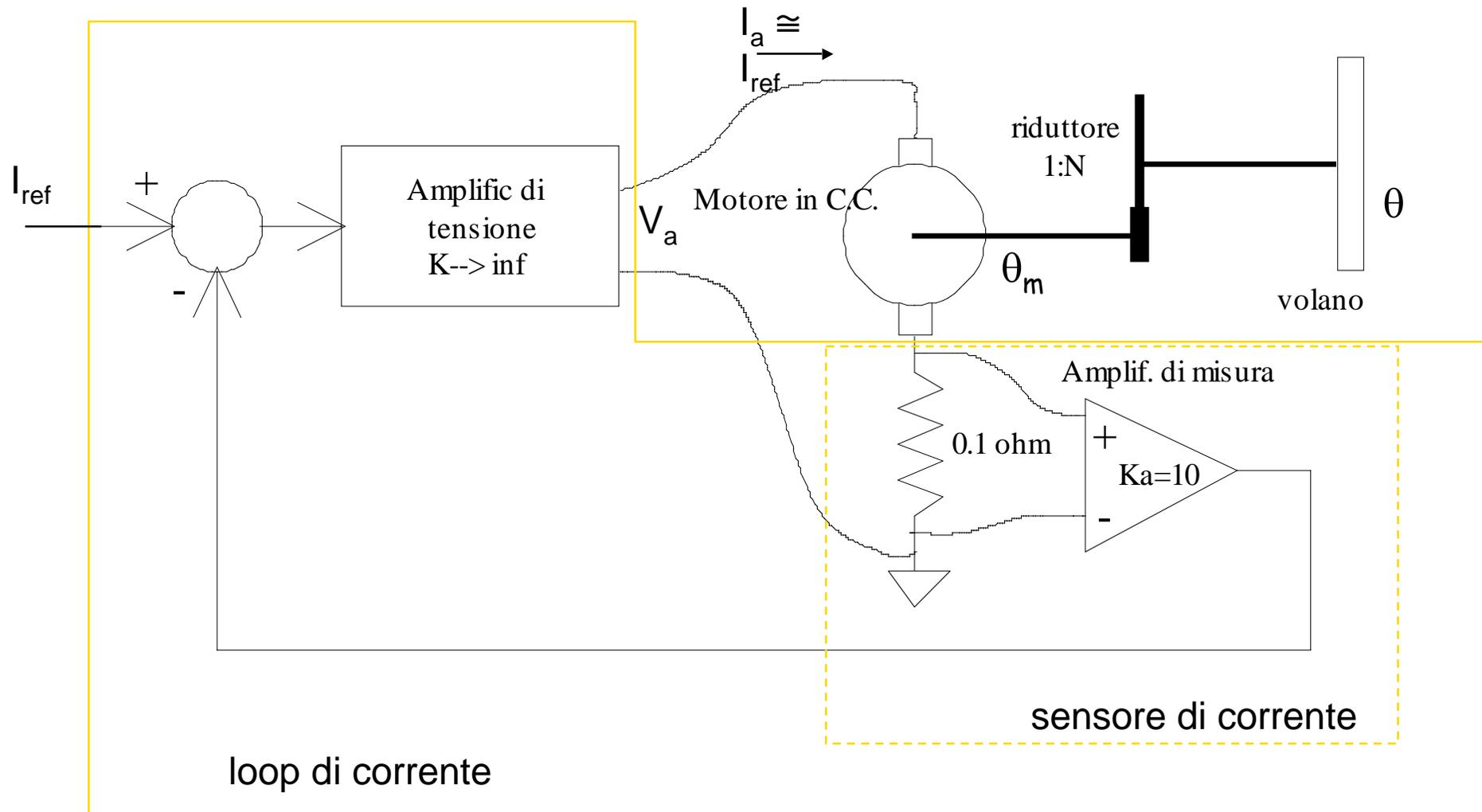


# schema a blocchi

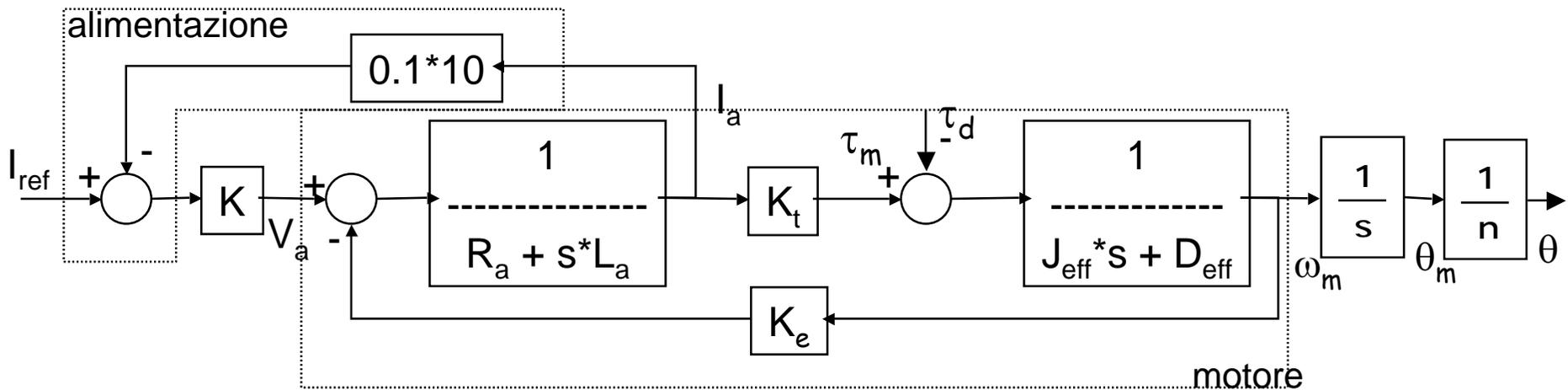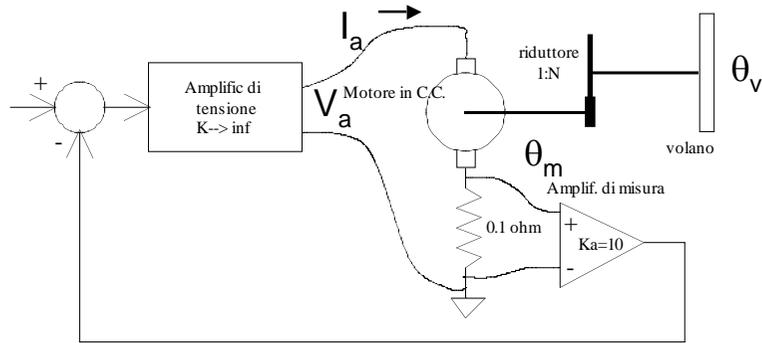


# semplificazione

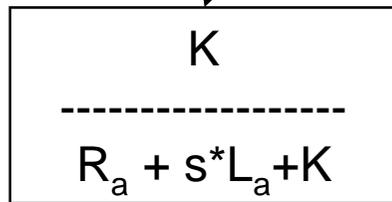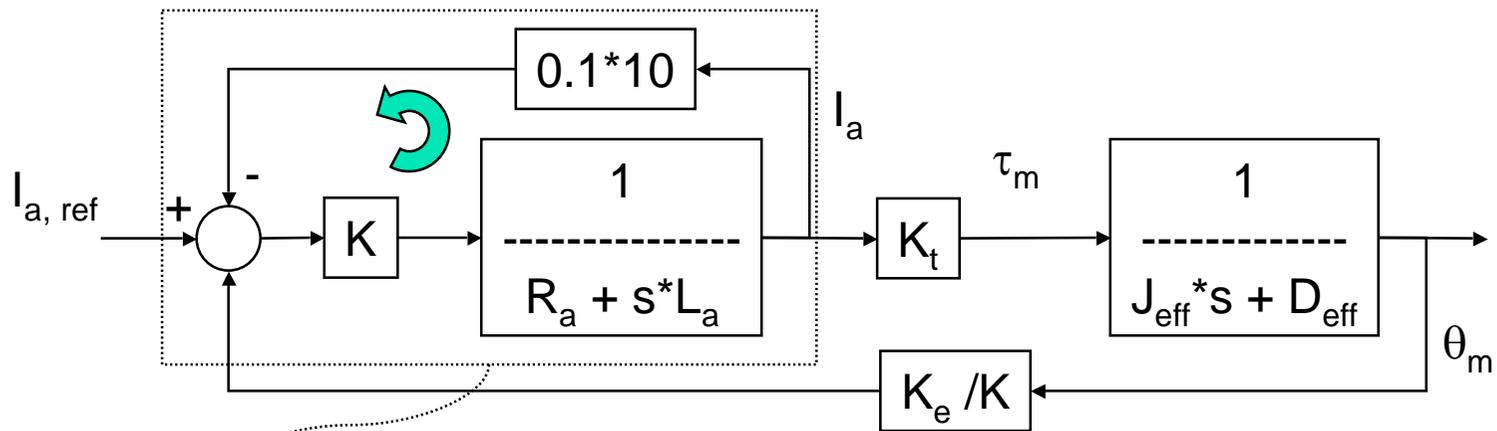


$\xrightarrow{K \rightarrow \text{inf}}$

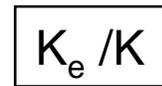


$\xrightarrow{K \rightarrow \text{inf}}$

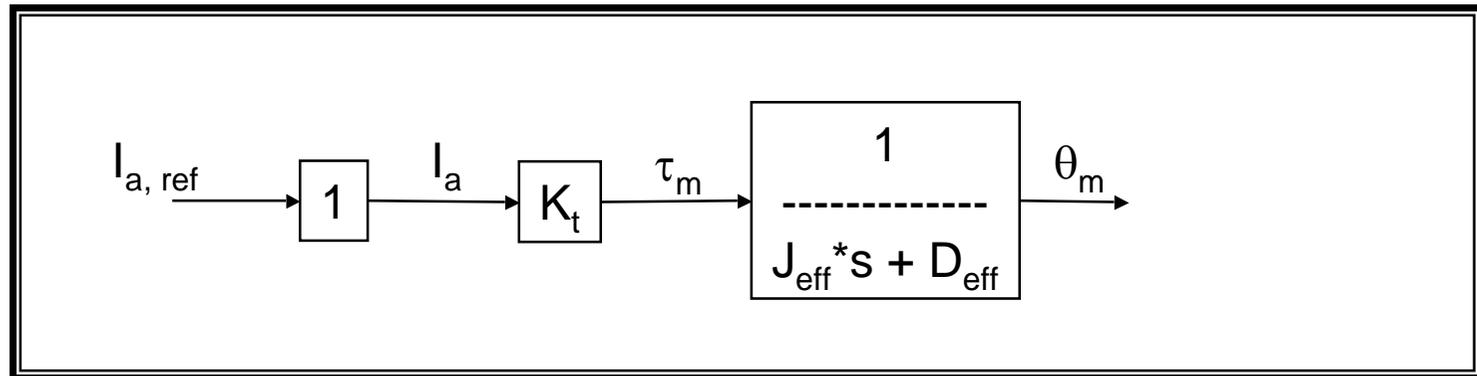

# Pilotaggio PWM

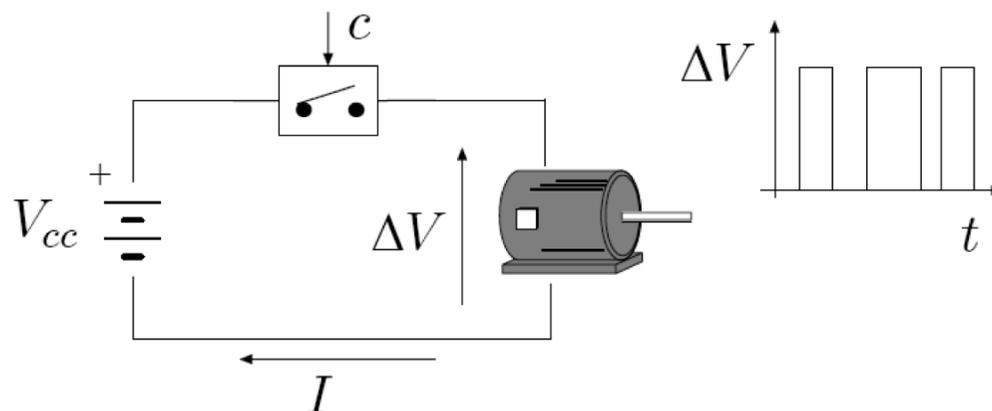


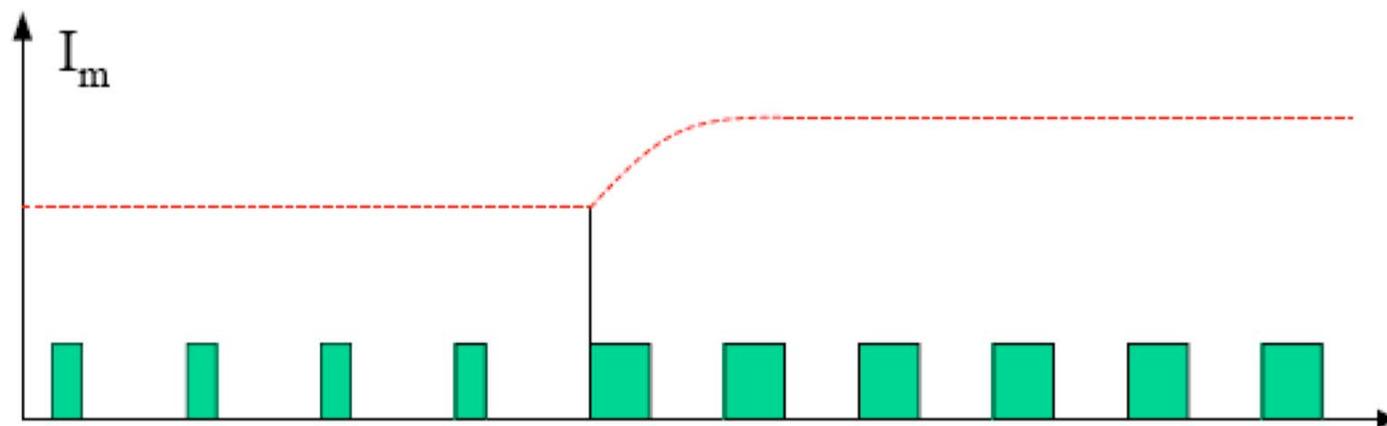**idea** se la frequenza è abbastanza elevata (KHz) la corrente media nell'induttore diventa costante e proporzionale al duty cycle del segnale




# convertitore tensione-duty cycle

---

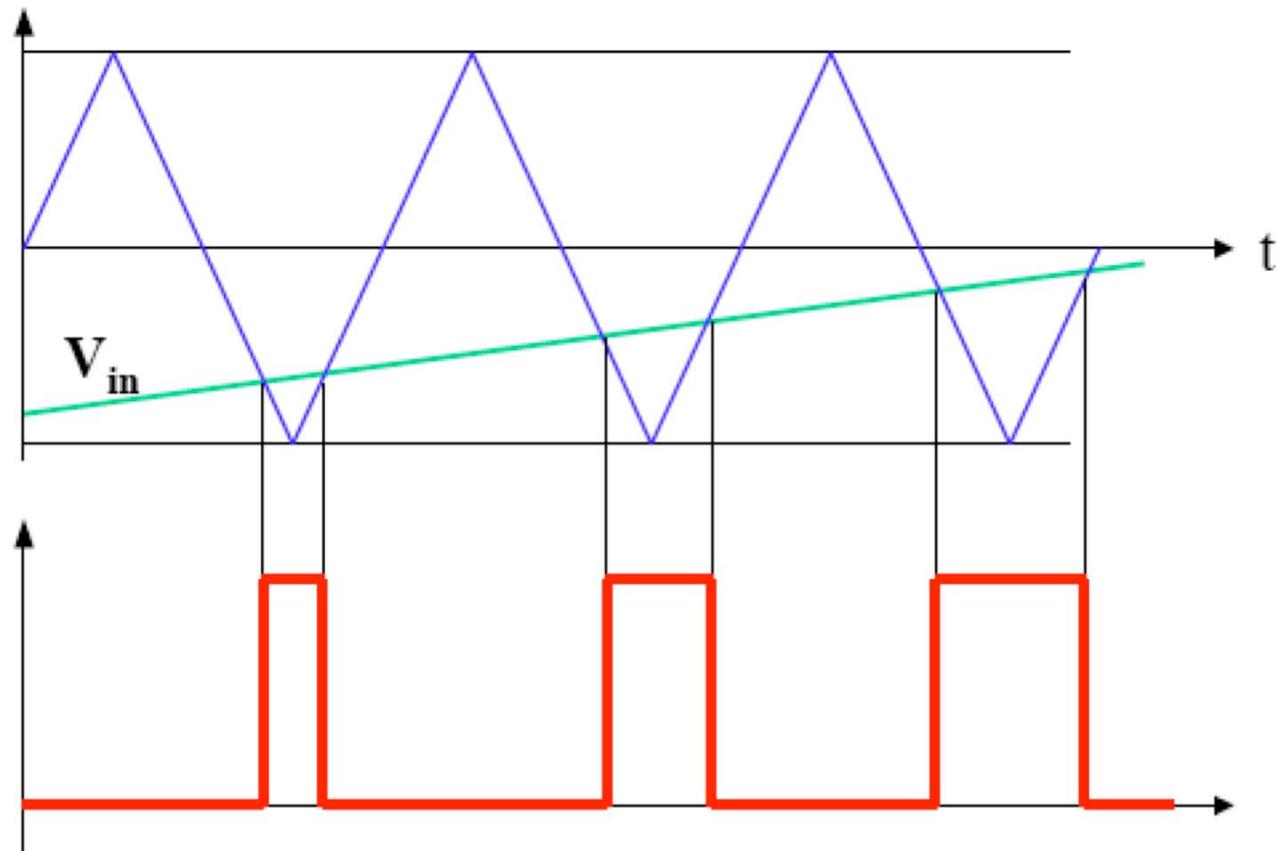


# H-bridge

consente il controllo PWM bidirezionale

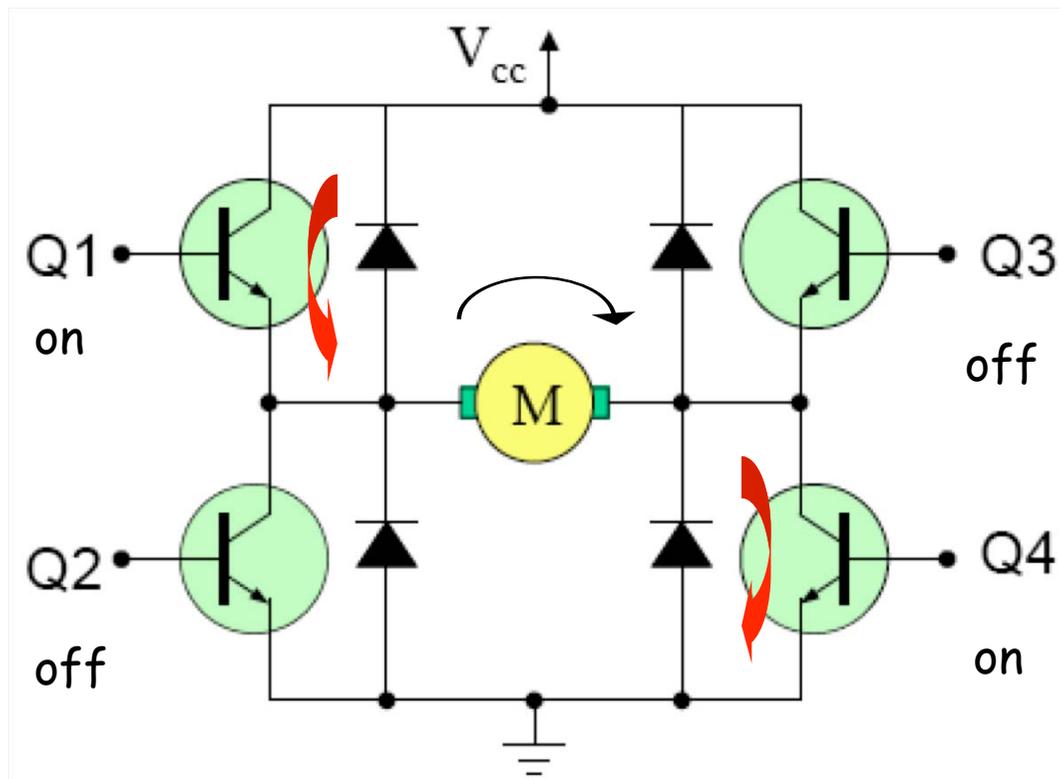

# H-bridge

consente il controllo PWM bidirezionale

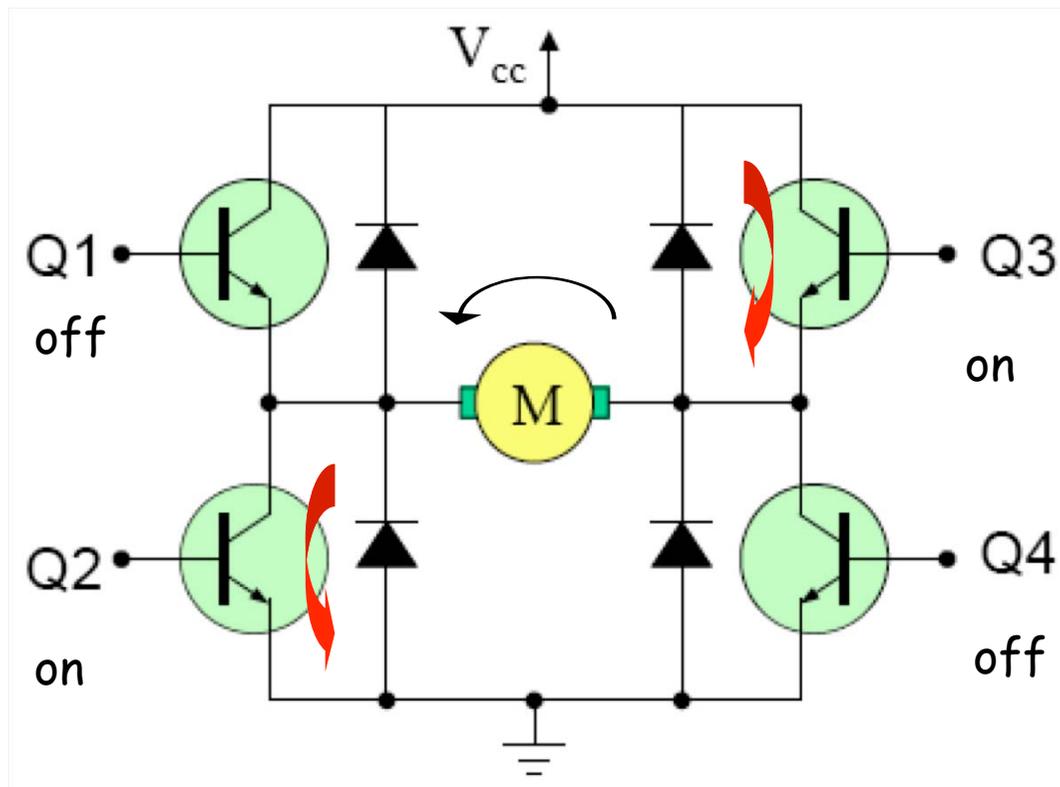

# H-bridge

per ottenere le rotazioni giuste è necessaria un'apposita elettronica per pilotare i transistor

