

- 8) El amplificador de instrumentación INA101 presenta una topología de amplificador de instrumentación con 3 AO's. Se pide
- Calcular el valor de  $R_G$  para conseguir una ganancia diferencial de valor 10.
  - Explicar la utilidad de las resistencias de  $1\text{ k}\Omega$  y de los diodos en antiparalelo.

